

Prova N1 - Analógica - Marco Freitas - 13/05/22

01) ① $V_1 = 220V \mid 60Hz$, $V_2 = 20V$, $R = 500\Omega$


a) $V_{(S. Pico)} = \frac{20\sqrt{2}}{2} - 0,7 = 14,14 - 0,7 = \boxed{13,44V}$ $\rightarrow V(S. Pico)$

b) $I_L = \frac{V_{cc}}{R} = \frac{8,56}{500} = \boxed{17,12mA}$

c) $I_D = \frac{I_L}{2} = \frac{17,12mA}{2} = \boxed{8,56mA}$

d) $PIV: V_2(pico) = 20\sqrt{2} = \boxed{28,28V}$

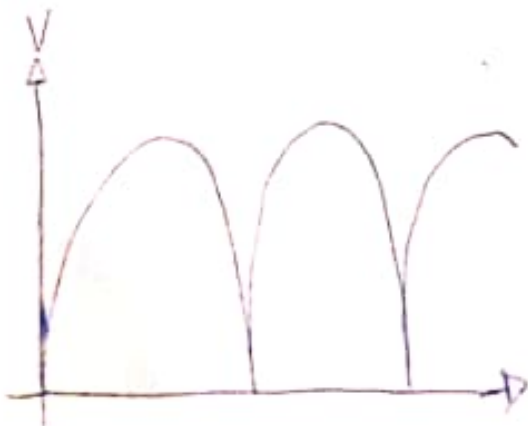e. $f(novda) = 2 * f(entrada)$
 $f(novda) = 2 * 60Hz$
 $f(novda) = \boxed{120Hz}$



2nd $C = 700 \mu F$; $R = 500$; $f = 120 \text{ Hz}$; $V_{\text{max}} = 13,44 \text{ V}$

$$a) V_{cc} = \frac{2 \cdot R \cdot f \cdot C \cdot V_{\text{max}}}{1 + 2 R f C} = \frac{2 \cdot 500 \cdot 120 \cdot 700 \cdot 10^{-6} \cdot 13,44}{1 + 2 \cdot 500 \cdot 120 \cdot 700 \cdot 10^{-6}} =$$

$$= \frac{1128,96}{85} \quad \boxed{13,28 \text{ V}}$$

b) V_{cmd} : $\frac{V_{cc}}{R f C} = \frac{13,28}{500 \cdot 120 \cdot 700 \cdot 10^{-6}} = \frac{13,28}{42} = \boxed{0,316 \text{ V}}$

03rd a) $R_L = 4 * V_2 \sqrt{2} = 4 \cdot 440 \cdot \sqrt{2} = \boxed{2,4890 \text{ V}}$


$V_1 = 220 \text{ V}$
 $V_2 = 440 \text{ V}$ b) $2 \cdot \sqrt{2} \cdot V_2 = 2 * 440 * \sqrt{2} = \boxed{1244,5 \text{ V}}$

c) $C_1 = V_p / C_2, C_3, C_4 = 2 V_p$


$$C_1 = V_p = 440 \sqrt{2} = 622,25$$

$$C_2, C_3, C_4 = 2 \cdot V_p = 2 \cdot 622,25 \approx 1244,5$$

04) m

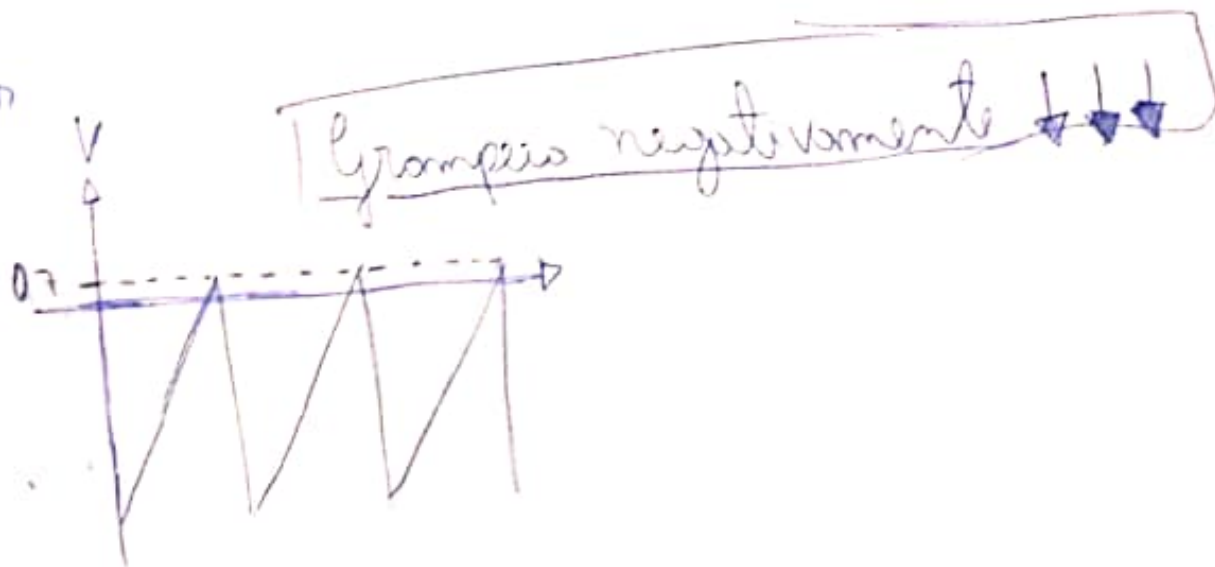

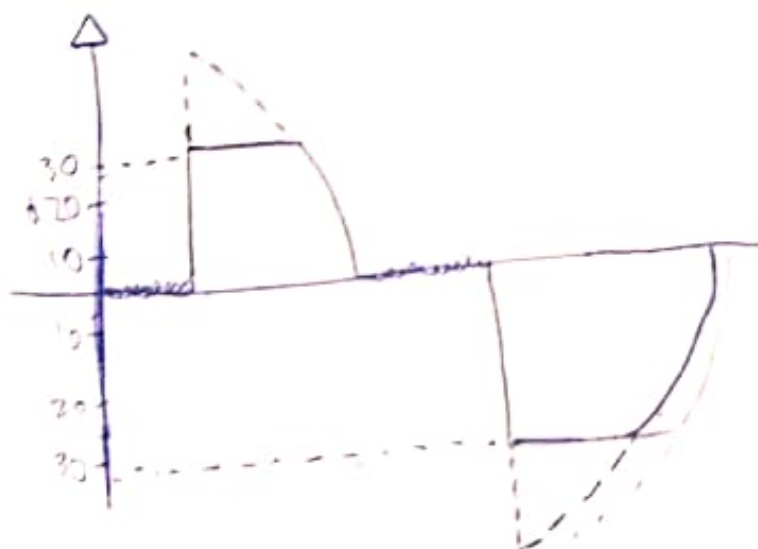05) $R = 1\text{ k}\Omega$, $R_L = 50\text{ k}\Omega$



Isaac Freitas

Respostas - N1 - Analogias.

01 ~ a. 13,44 V

b. 17,12 mA

c. 8,56 mA

d. 28,28 V.

02 ~ a. 13,28 V

b. 0,316 V

03 ~ a. 2,489 V

b. 1244,5 V

c. 622,25 / 1244,5.