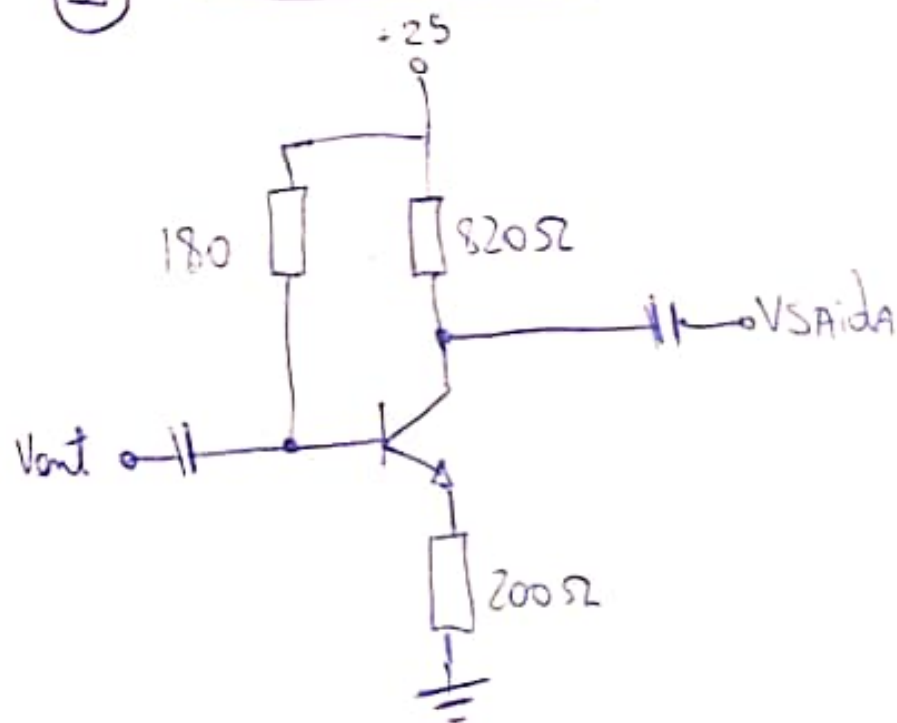


①

$$I_c = 9,918 \text{ mA}$$



$$25 = 180K \cdot 16 + 0,7 + 200 \cdot I_c$$

$$25 = \frac{180K \cdot I_c}{80} + 0,7 + 200 \cdot I_c$$

$$25 = 0,7 + \left(\frac{180K}{80} + 200 \right) I_c$$

$$\frac{25 - 0,7}{\frac{180K}{80} + 200} = I_c$$

$$I_c = 9,918 \text{ mA}$$

$$V_E = 200 \cdot 9,92 = 1,98 \text{ V}$$

$$V_C = 25 - 820 \cdot 9,92 \text{ mA} = 16,86 \text{ V}$$

$$I_c = 9,918 \text{ mA}$$

$$\textcircled{2} \quad 15 = 5,1K \cdot I_c + 620K \cdot 1k + 0,7$$

$$15 = 5,1K \cdot I_c + \frac{620K \cdot I_c}{150} + 0,7$$

$$15 = 0,7 + \left(5,1K + \frac{620K}{150} \right) \cdot I_c$$

$$\frac{15 - 0,7}{\frac{620 + 5,1K}{150}} = I_c$$


$$\rightarrow \boxed{I_c = 1,55 \text{ mA}}$$

$$V_E = 0$$

$$V_{CE} = 15 - 5,1K \cdot 1,55 \cdot 10^{-3}$$

$$\boxed{V_{CE} = 7,09 \text{ V} \checkmark}$$

③

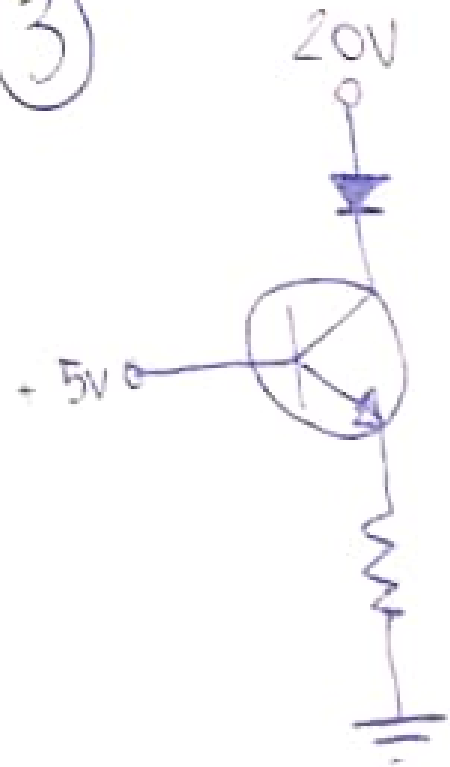

$$I_{LED} = (5 - 0,7) / 120$$

$$I_{LED} = 4,3 / 120 = 35,8 \text{ mA}$$

$$\textcircled{4} \frac{20}{40K + 10K} = 4 \cdot 10^{-4} = I_b$$

$$V_B = 4 \cdot 10^{-4} \cdot 10K = 4V$$

$$V_E = 4 - 0,7 = 3,3V$$


$$I_E = I_C = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3,3}{2K} = 1,65mA$$

$$V_C = 20 - 4K \cdot 1,65mA = 13,4V$$

$$V_{CC} = 13,4 - 3,3 = 10,1V$$

$$\begin{aligned} V_B &= 4V \\ V_E &= 3,3V \\ V_C &= 13,4V \\ V_{CC} &= 10,1V \end{aligned}$$

5

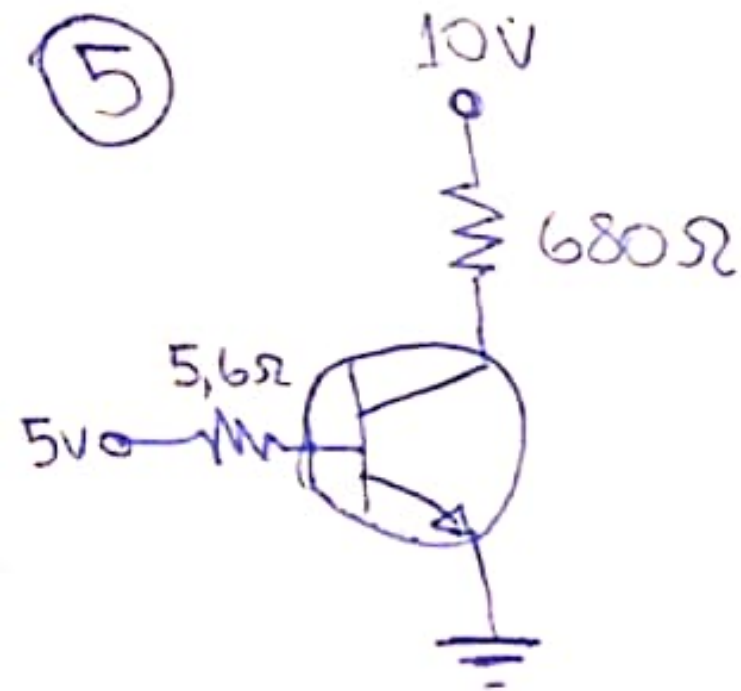

a) $I_C = 10V / 680\Omega = 14,7mA$
 $I_B = (5 - 0,7V) / 5,6 = 0,76A$

b) $V_C = 0V$

c) $V_{CE} = 0V$