

Prática de Laboratório – Eletrônica Analógica


Nome: _____

TÍTULO: Prática 06 – Limitador de Tensão

OBJETIVO:



DESENVOLVIMENTO:



Monte o circuito:

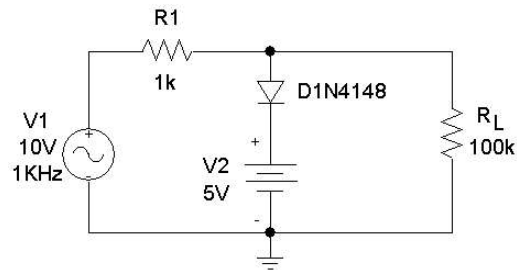

1. Verifique a forma de onda de saída (V_{RL}).
2. Modifique a forma de onda na entrada (V_1) para Dente de Serra e verifique o sinal na saída.
3. Invertendo o diodo e a fonte V_2 , como ficará a forma de onda na saída para V_1 Senoidal e Dente de Serra?

SEGUE SOLUÇÃO NA PRÓXIMA PÁGINA::

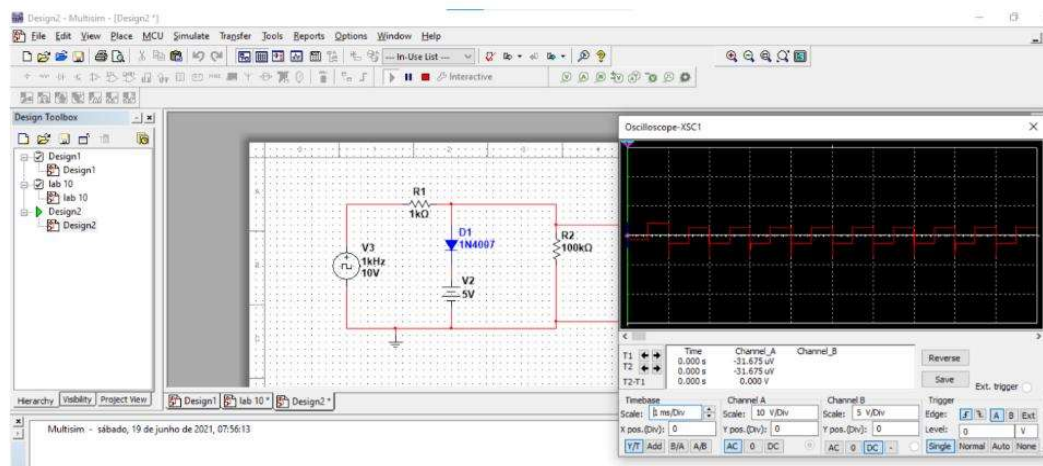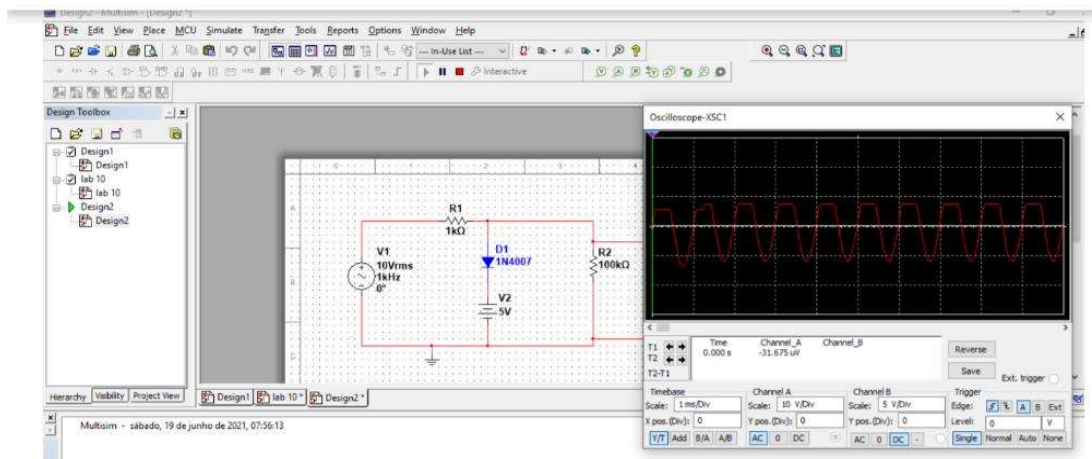

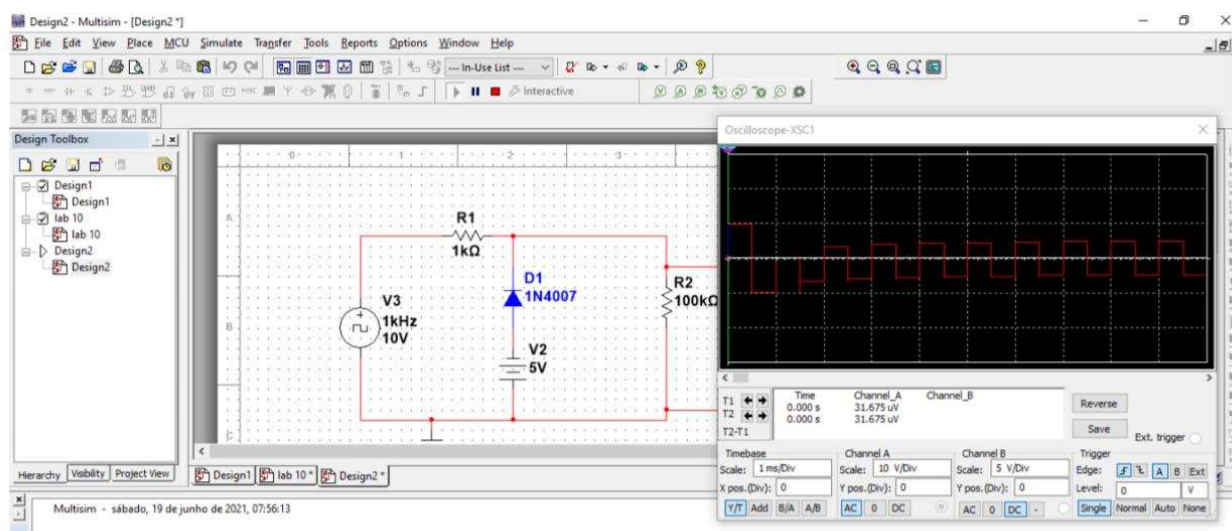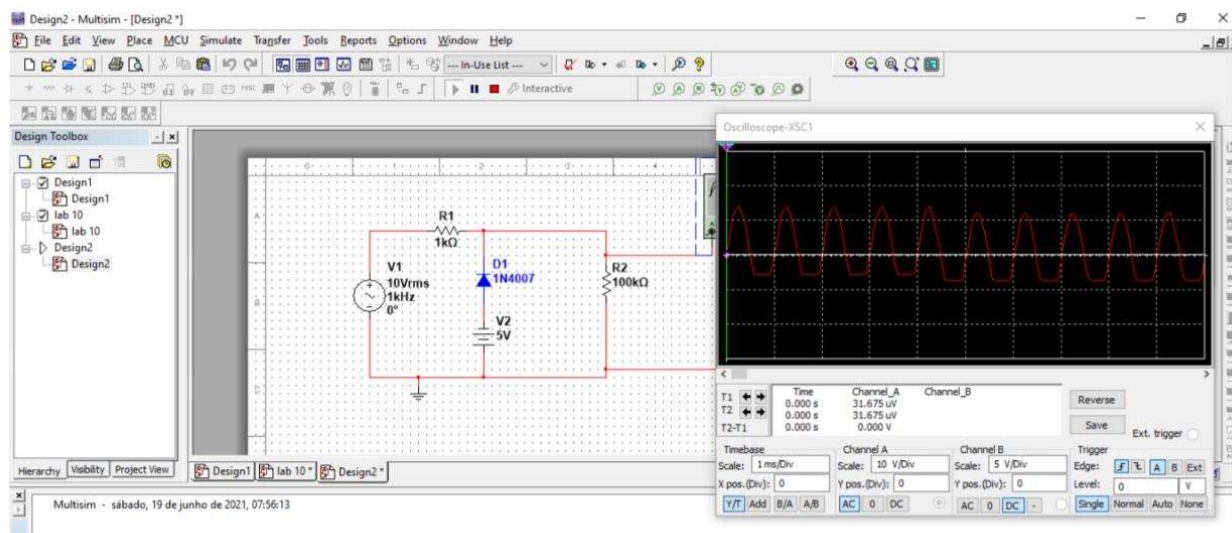

CONCLUSÃO: A forma de onda é limitada por cima